

<b>4.</b>	<b><i>Analyse linearer Netze</i></b>	<b>109</b>
4.1	Vorbemerkung . . . . .	109
4.2	Der allgemeine lineare Zweipol . . . . .	110
4.3	Der vollständige Baum . . . . .	113
4.4	Die Berechnung der unabhängigen Ströme aus den Maschen- gleichungen (Maschenanalyse) . . . . .	122
4.5	Berechnung eines Beispiels . . . . .	126
4.6	Die Berechnung der unabhängigen Spannungen aus den Knotengleichungen (Knotenanalyse). . . . .	129
4.7	Berechnung eines Beispiels . . . . .	133
4.8	Das Superpositionsprinzip . . . . .	135
	<b><i>Sach- und Namenverzeichnis</i></b>	<b>139</b>