

4.3	Einige allgemeine Sätze der Netzwerktheorie	127
4.31	Überlagerungssatz	127
4.32	Ersatzquellen	129
4.33	Umkehrungssatz	133
4.34	Leistung im Netzwerk	137
4.4	Aufgaben	142
5.	Vierpoltheorie	148
5.1	Vierpolgleichungen	148
5.2	Vierpolarten	157
5.3	Zusammenschaltung von Vierpolen	159
5.31	Parallel- und Reihenschaltung	159
5.32	Kettenschaltung von Vierpolen	165
5.4	Wellenparameter	167
5.5	Betriebsparameter	175
5.6	Ersatzschaltungen	179
5.7	Aufgaben	185
6.	Signalflußgraphen	189
6.1	Darstellung von Netzwerken und Systemen	189
6.2	Analyse von Signalflußgraphen	197
6.3	Aufgaben	204
	Sachregister	207